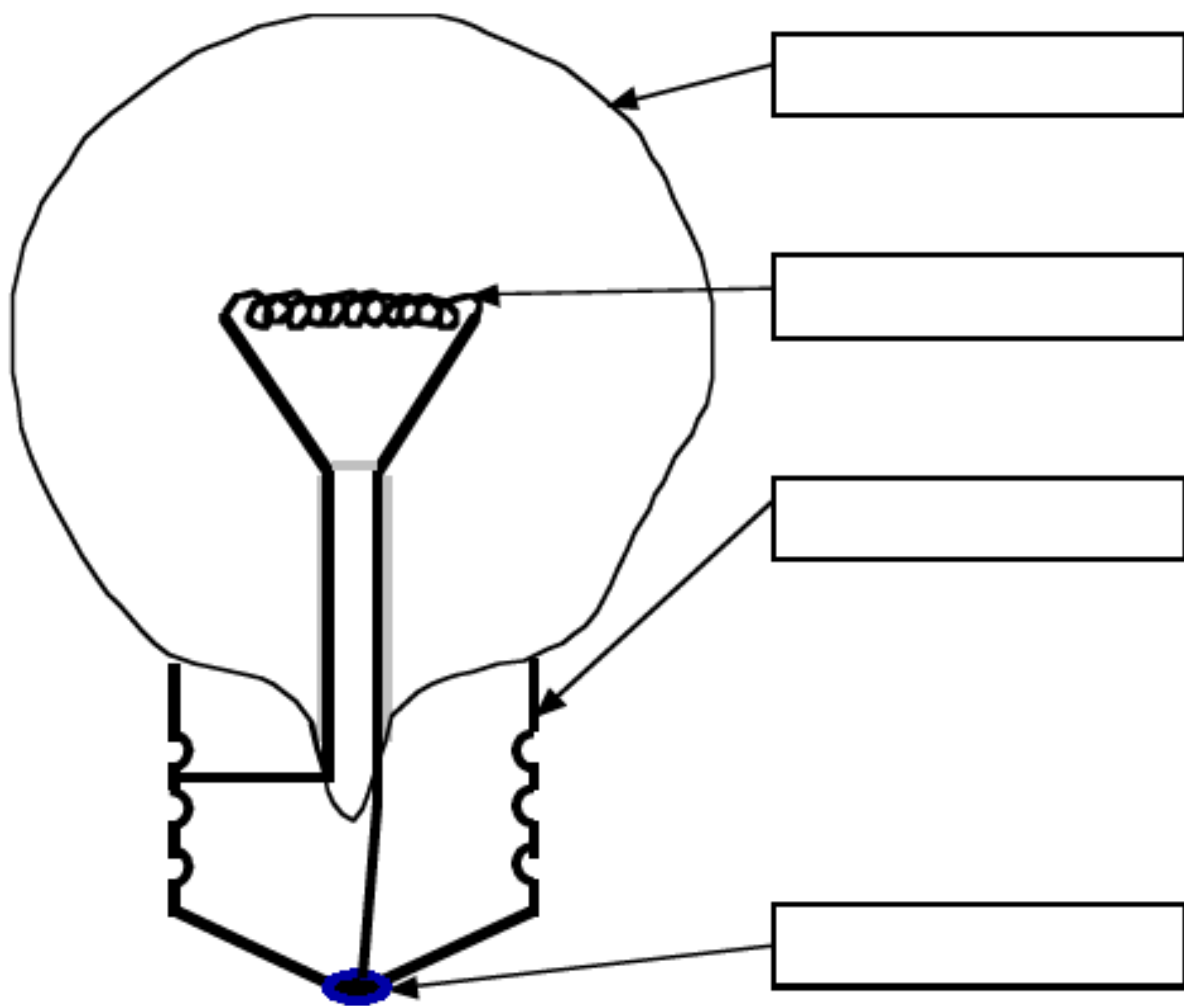


SCHÉMA DE LA LAMPE



➡ Complète le schéma de la lampe :



CIRCUIT SÉRIE ET CIRCUIT DÉRIVÉ



A VA NA

Dessine les schémas demandés.

2 lampes en série :

2 lampes en dérivation :

Quel type de circuit dois-je utiliser pour que les autres lampes continuent de briller lorsqu'une lampe a grillé ? Entoure la bonne réponse :

Un circuit en série - Un circuit en dérivation

LE VOCABULAIRE DE LA LAMPE



A VA NA

Légende correctement le schéma de la lampe.

